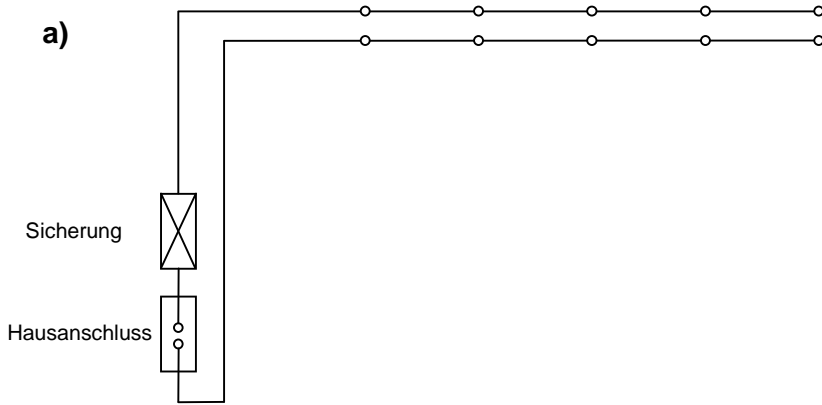



Die Sicherung

Ein Parallelschaltung mit 5 Steckdosen ...


a)



b)

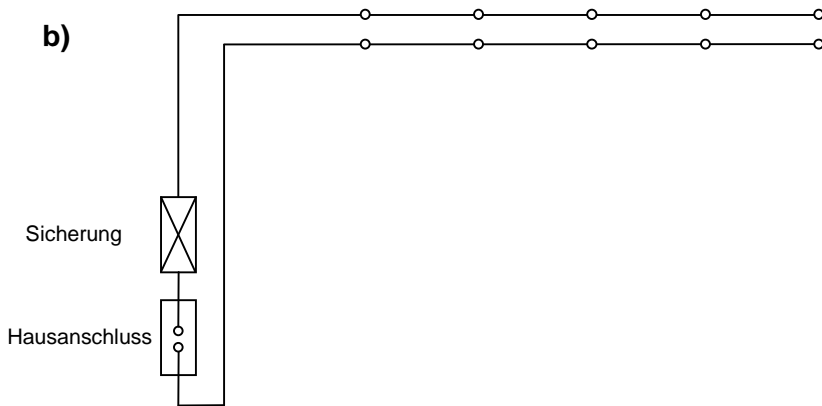

c)

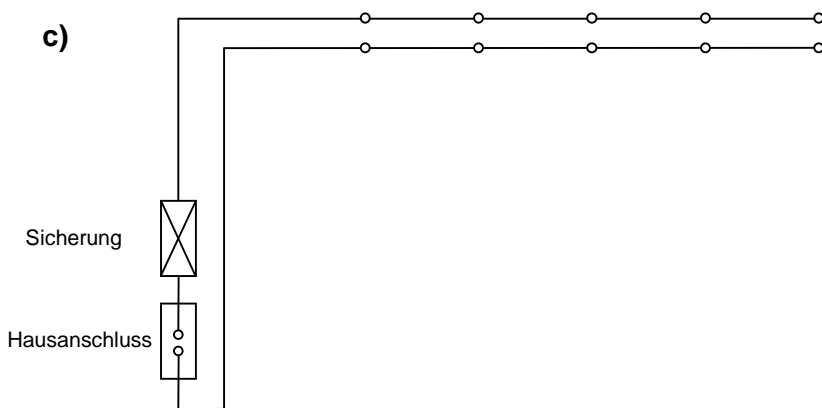

d)

---

---

---

---

---

---

---

---